


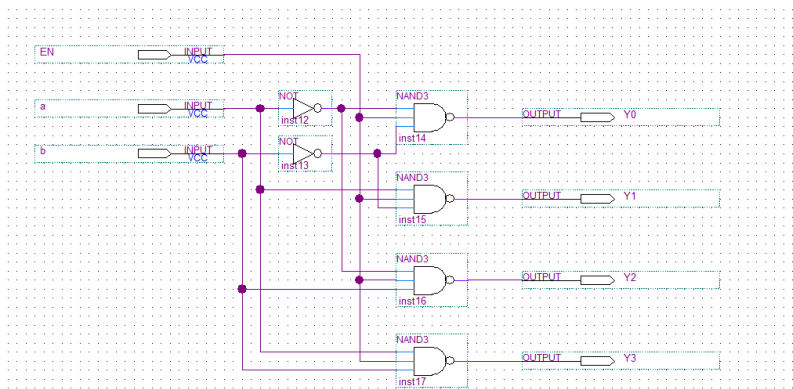
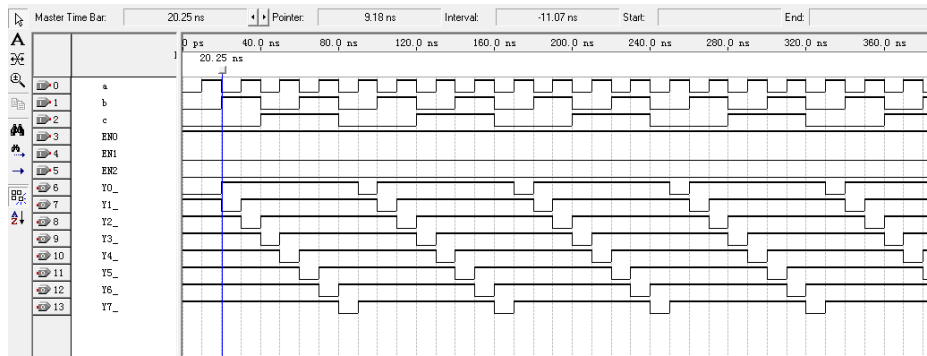
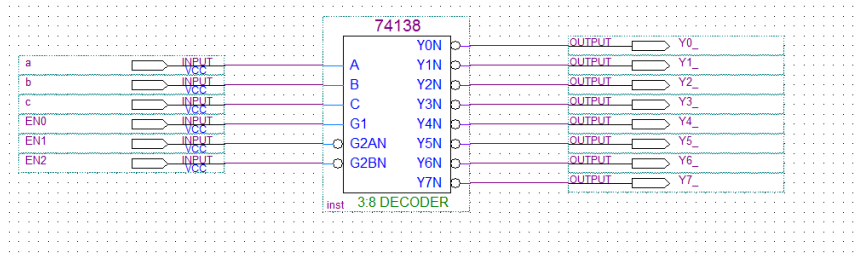
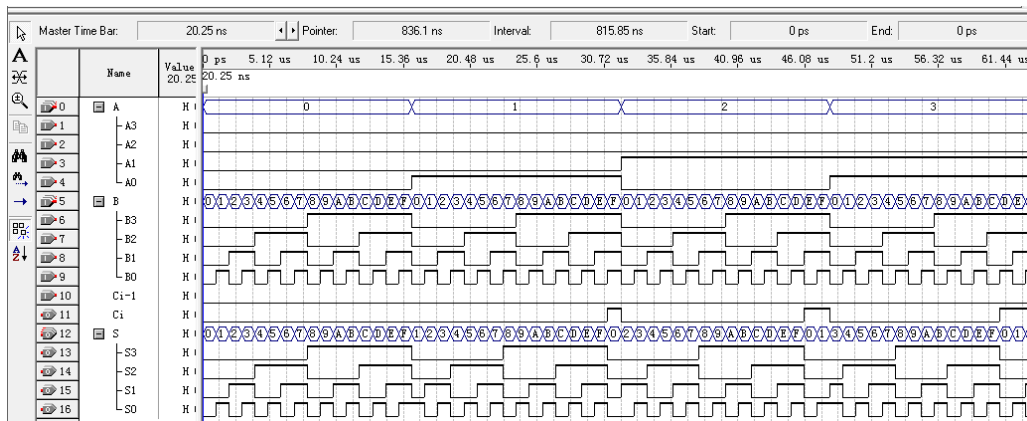
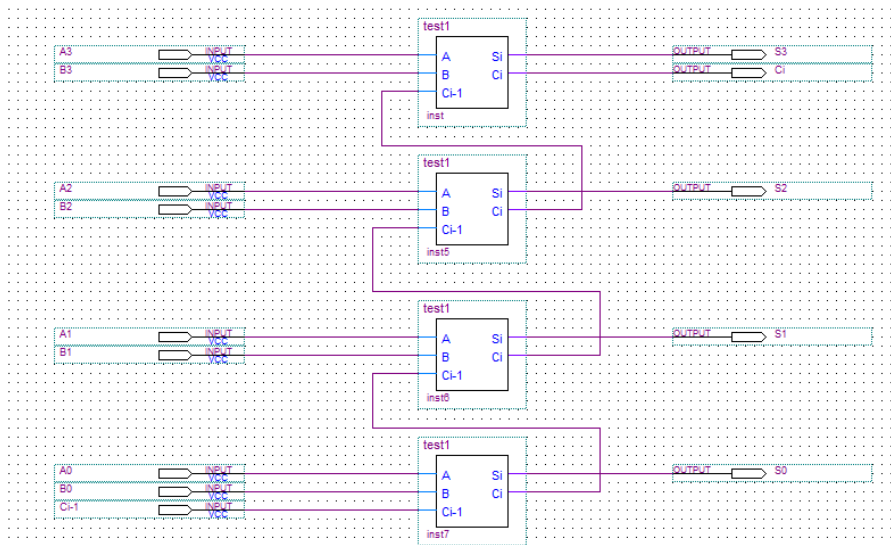
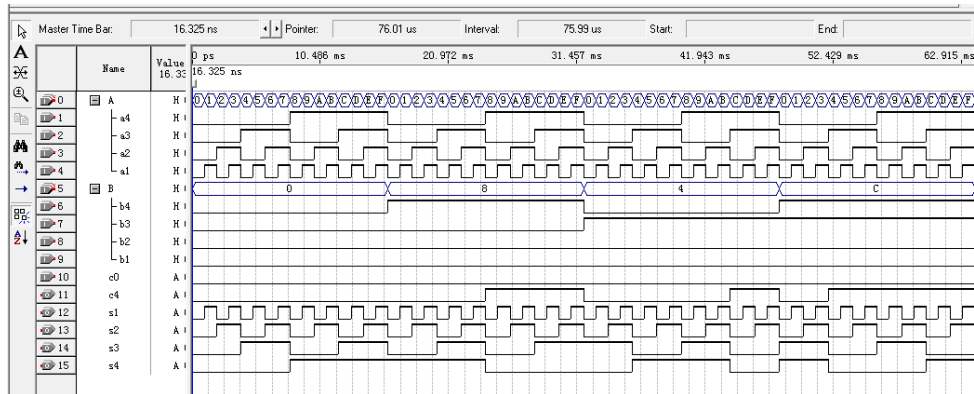


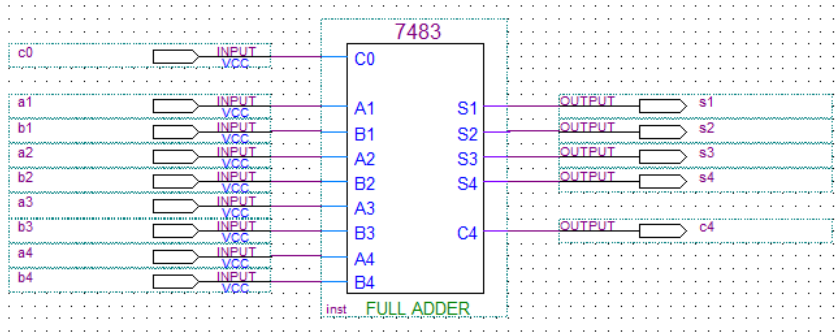


4 选 1 数据选择器

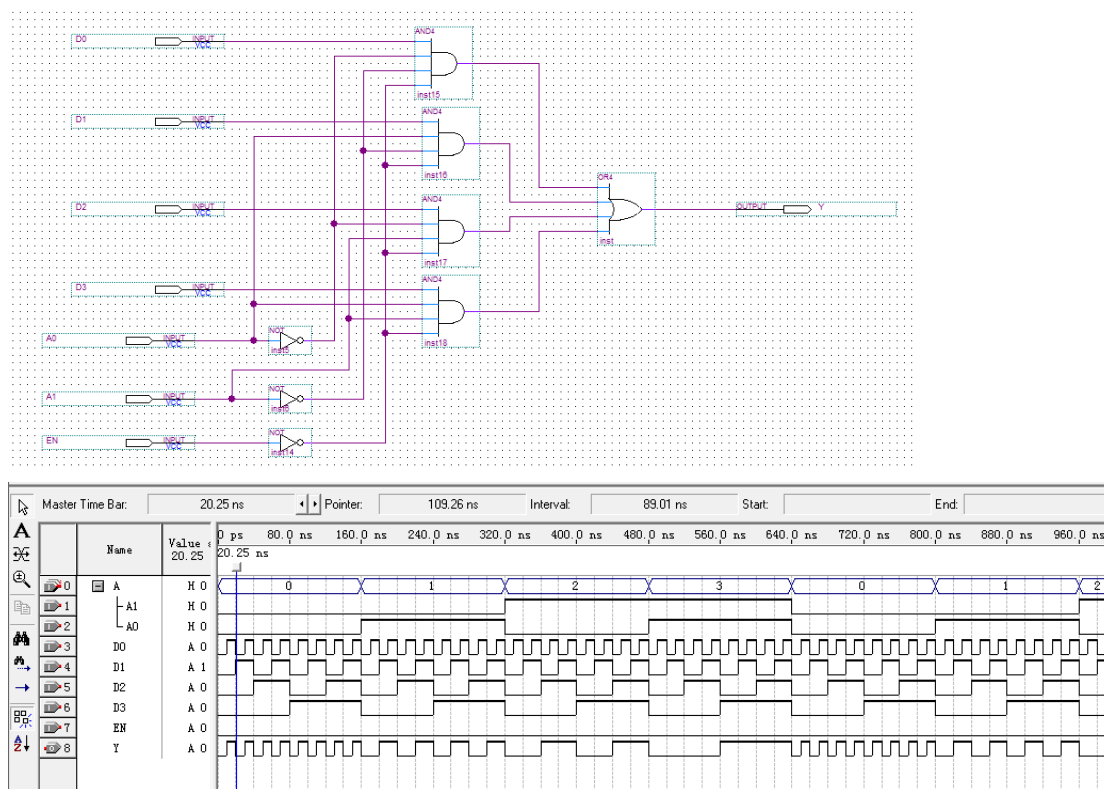


1-4 数据分配器

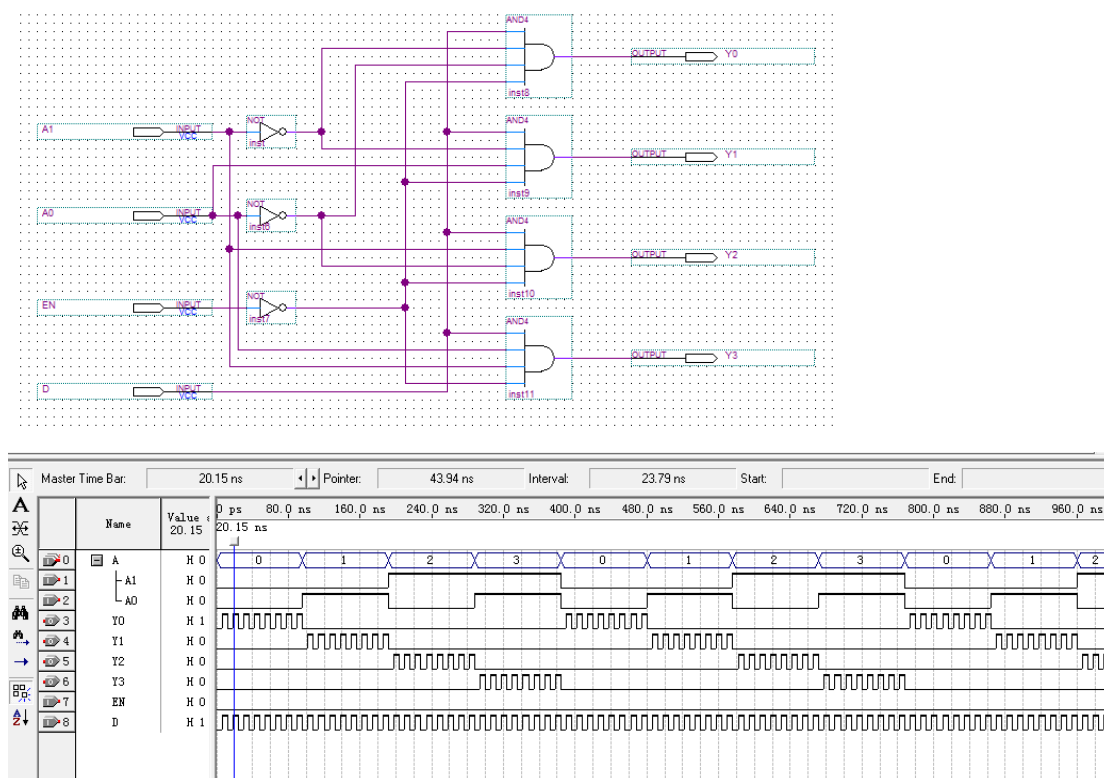



D 触发器

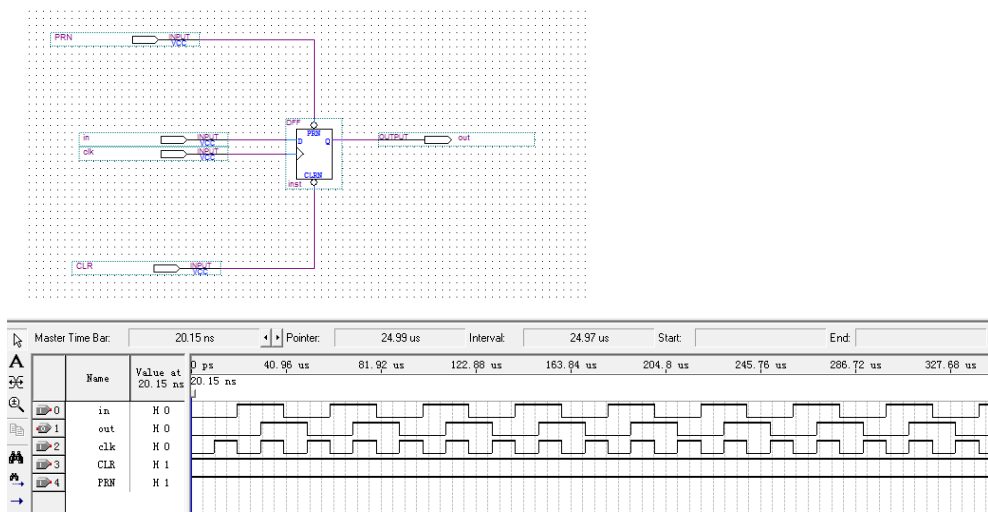



四位同步十进制计数器


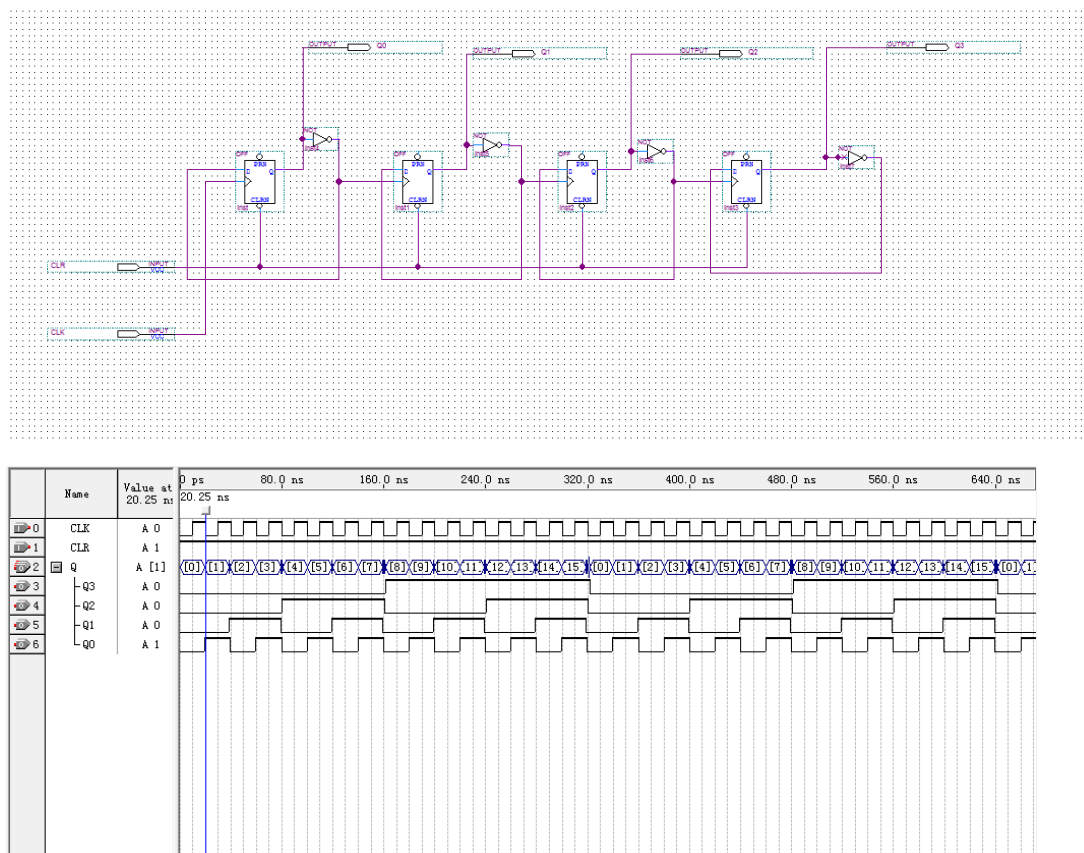


四位异步十进制计数器

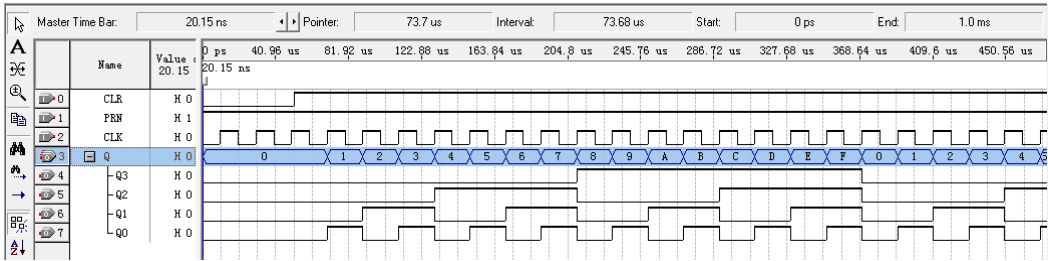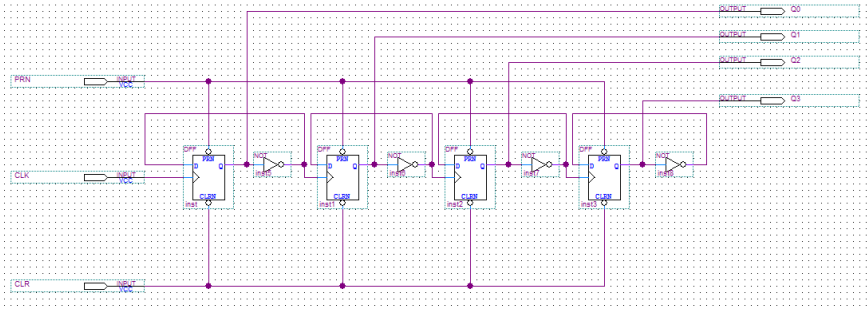


十进制计数器

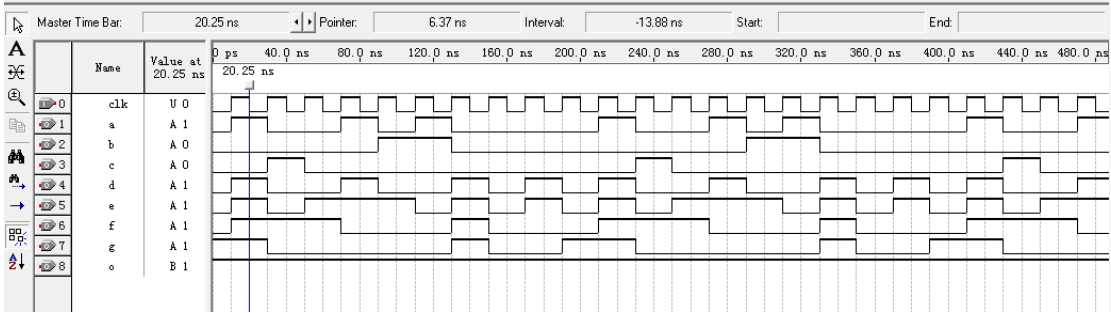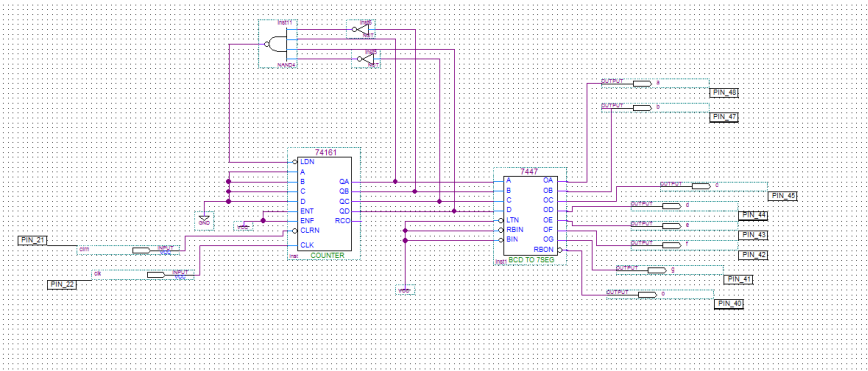


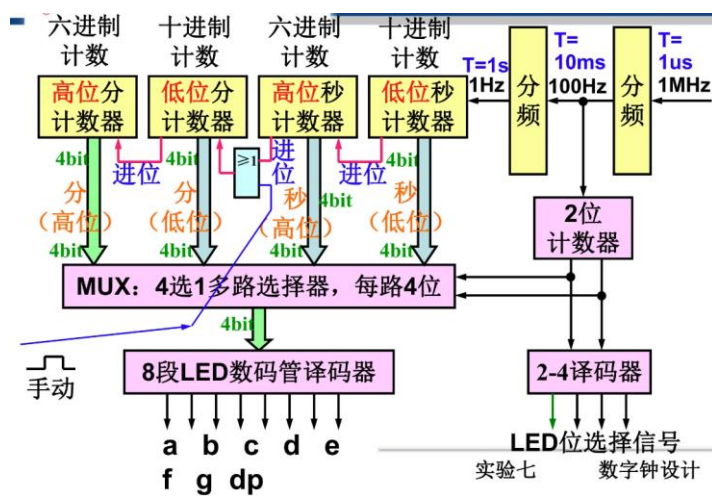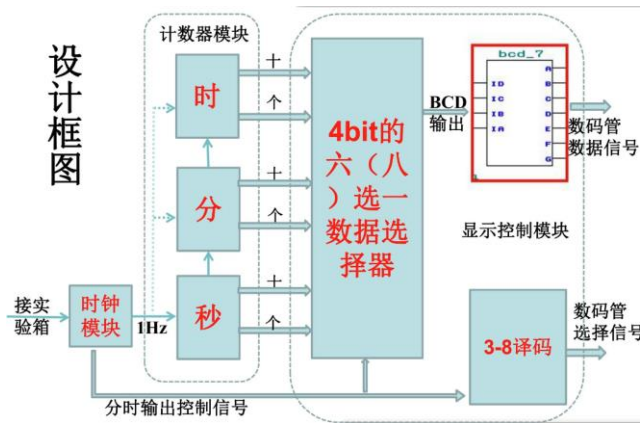

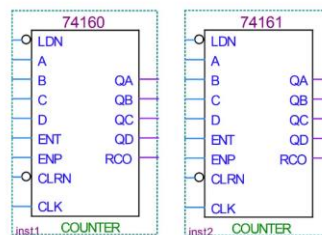LDN: 同步置数
CLRn: 异步清零
ENT: 输出保持
ENP: 输出保持
RCO: 动态进位输出



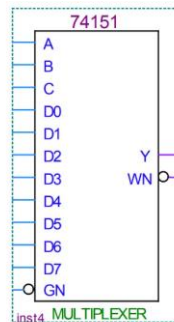74151是1bit的八选一数据选择器
ABC: 选择信号
 D_0-D_7 : 数据输入
Y: 数据输出
GN: 使能



总电路图

